
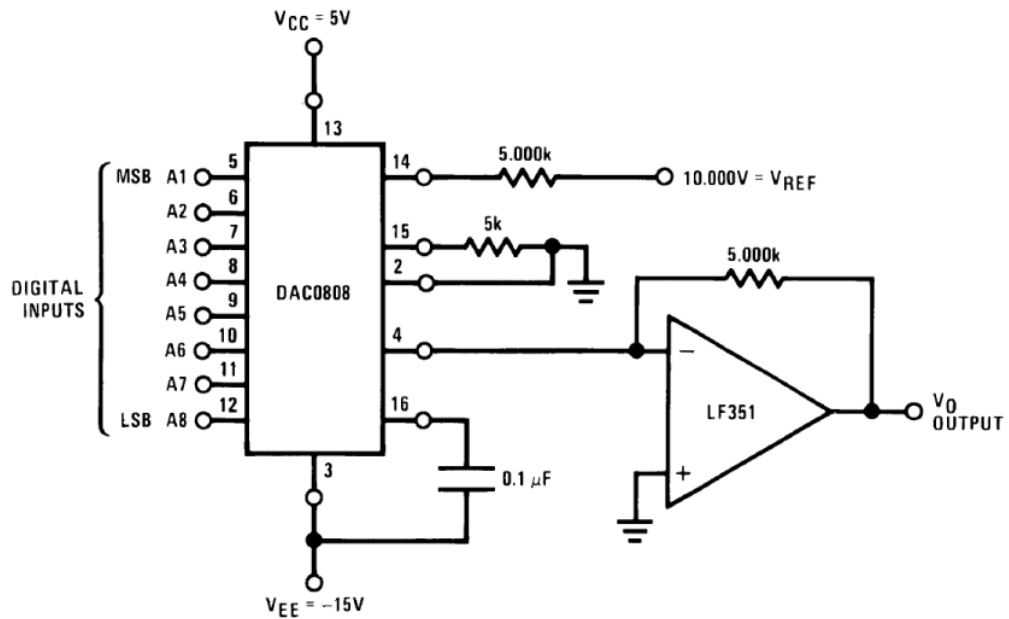


NAME: VIVEK TIWARI

EXPERIMENT SETUP: DAC

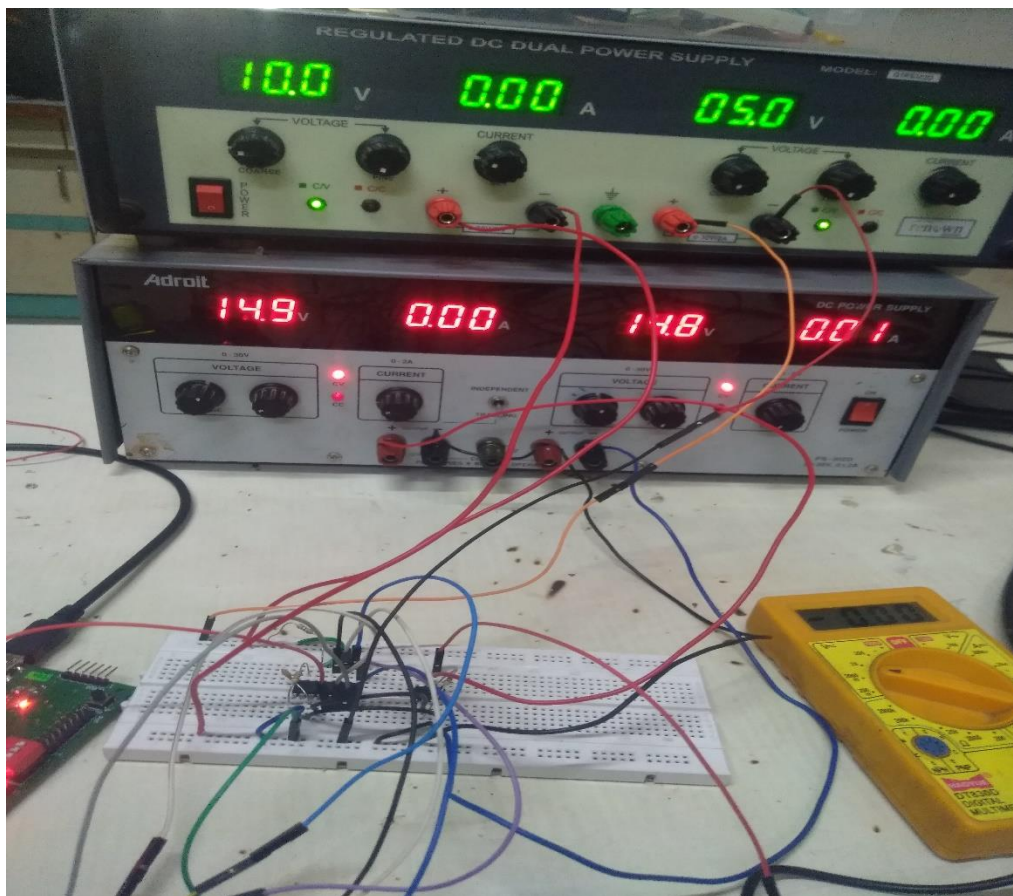

PRACTICAL SETUP: DAC



SUPPLY:

1)DAC SUPPLY(DAC0808)

VCC=5V

VREF=10V


VEE=-15V

2)OPAMP SUPPLY(OP07)

VCC=15V

VEE=-15V

OUTPUT:

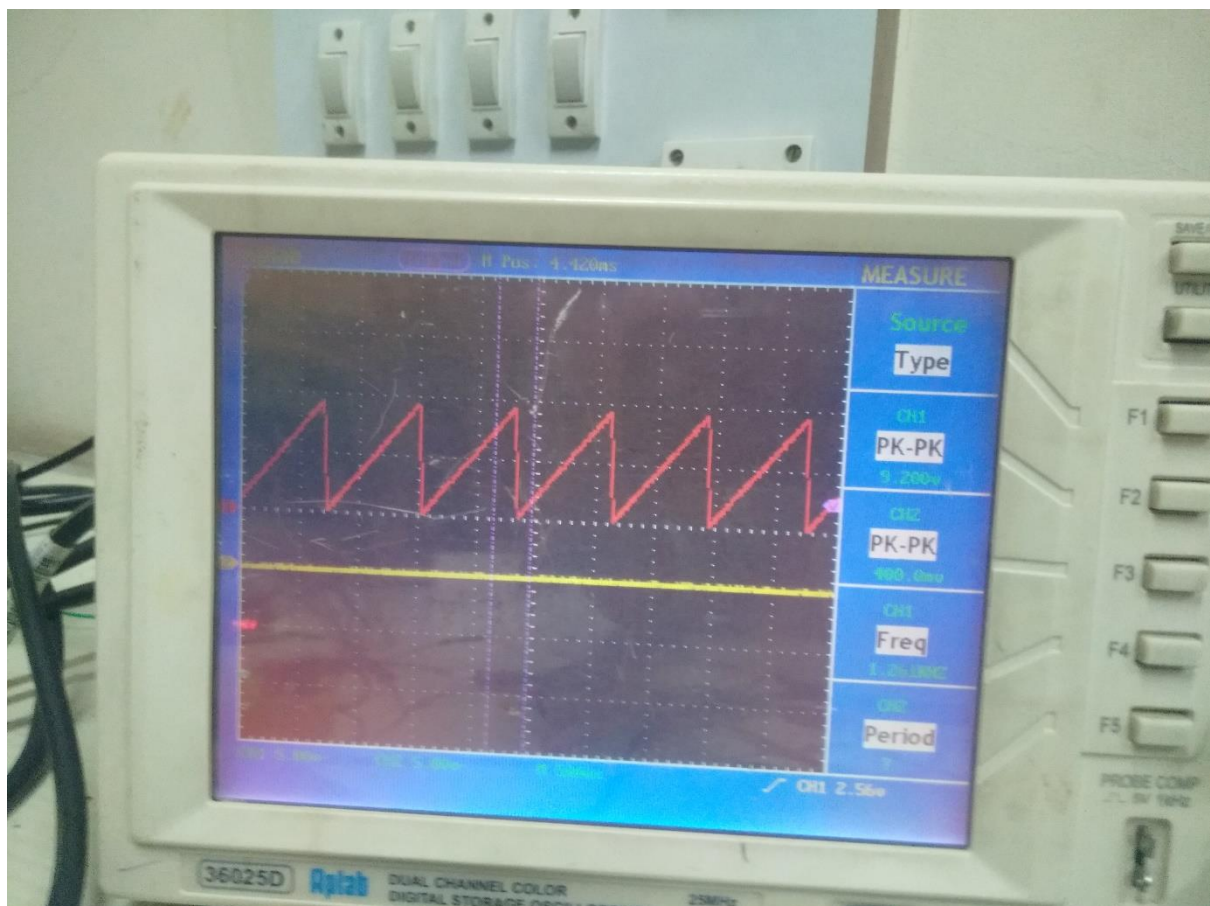

OUTPUT:

1.2KHZ SWATOOTH WAVEFORM(PRACTICALLY)